

## 第 4 講 閘層(Gate Level)描述

### 1. 參考文獻:

[1]Online Verilog Simulator: edaplayground 教學:

<https://www.youtube.com/watch?v=f9uwtAax4v0&t=249s>

[2]金門大學陳鍾誠老師電子書: <http://ccckmit.wikidot.com/ve:main>

[3]林灶生，verilog 晶片設計第 4 章，全華書局


### 2. 基本觀念[3]

- and、or、nand、nor、xor、xnor、buf 及 not 閘


and_out	in2			
	0	1	x	z
0	0	0	0	0
1	0	1	x	x
in1 x	0	x	x	x
z	0	x	x	x




or_out	in2			
	0	1	x	z
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
in1 x	x	1	x	x
z	x	1	x	x

 


nand_out	in2			
	0	1	x	z
0	1	1	1	1
1	1	0	x	x
in1 x	1	x	x	x
z	1	x	x	x

 


nor_out	in2			
	0	1	x	z
0	1	0	x	x
1	0	0	0	0
in1 x	x	0	x	x
z	x	0	x	x

 

xor_out	in2			
	0	1	x	z
0	0	1	x	x
1	1	0	x	x
in1 x	x	x	x	x
z	x	x	x	x

 

xnor_out	in2			
	0	1	x	z
0	1	0	x	x
1	0	1	x	x
in1 x	x	x	x	x
z	x	x	x	x

 

// 產生基本邏輯閘元件

and (out, in1, in2); //產生二輸入，一輸出之 and 閘，且無 instance 名稱  
and and3(out, a1, a2, a3); //產生三個輸入，一輸出之 and 元件 and3  
or or2(out, in1, in2); //以 or 閘產生二個輸入，一個輸出之 or2 元件  
nor nor3(out, in1, in2, in3); //以 nor 閘產生三個輸入一個輸出之 nor3 元件  
xor xor3(out, in1, in2, in3); //以 xor 產生三個輸入，一個輸出之 xor3 元件  
xnor(out,in1,in2); //產生二個輸入一個輸出之 xnor 元件，且無 instance 名稱

---

//利用 buf 及 not 產生元件例證

buf(out1, out2, out3, in); //產生三輸出，一輸入之 buf 元件

not(out, in); //產生一輸出，一輸入之 not 元件


//上述二元件均無 instance 名稱

not n2(out, out2, in); //利用 not 開產生雙輸出，一輸入之元件 n2


---

- bufif1、bufif0、notif1、notif0:

bufif1		Control			
		0	1	x	z
in	0	z	1	H	H
	1	z	0	L	L
	x	z	x	x	x
	z	z	x	x	x

 


notif0		Control			
		0	1	x	z
in	0	1	z	H	H
	1	0	z	L	L
	x	x	z	x	x
	z	x	z	x	x

 


//以 bufif1, bufif0, notif1 及 notif0 產生元件例證

bufif1(outb, inb, ctrlb); //產生一個 bufif1 之緩衝器，輸入為 inb，控制訊號為 ctrlb，  
//及輸出為 outb

notif1		Control			
		0	1	x	z
in	0	z	1	H	H
	1	z	0	L	L
	x	z	x	x	x
	z	z	x	x	x

 


notif0		Control			
		0	1	x	z
in	0	1	z	H	H
	1	0	z	L	L
	x	x	z	x	x
	z	x	z	x	x

 

notif0 n0(outn, inn, ctrln); //利用 notif0 產生 n0 之緩衝器輸入為 inn, 控制訊號為 ctrln  
//及輸出為 outn


例題 1: 解碼器[3]

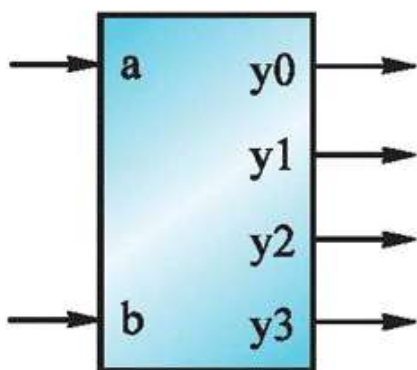

(a) 方塊圖

a	b	y3	y2	y1	y0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

(b) 真值表

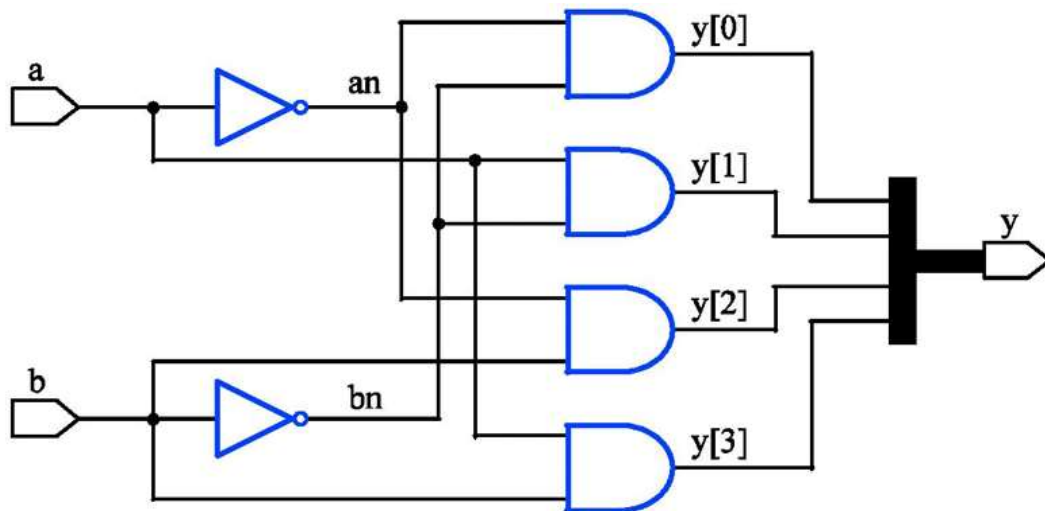

```

testbench.sv
1 // Code your testbench here
2 // or browse Examples
3
4 module testbench;
5   wire [3:0] y;
6   reg a;
7   reg b;
8
9   deco2_4g uut( .y(y), .a(a), .b(b));
10
11   initial begin
12     $dumpfile("dump.vcd");
13     $dumpvars(1);
14
15     a=1'b0; b=1'b0; //time = 0s
16
17     #10 a=1'b1; //time = 10s
18
19     #10 a=1'b1; b=1'b1; //time = 20s
20
21     #10 a=1'b0; b=1'b1; //time = 30s
22
23   end
24
25   initial #40 $finish;
26
27   initial begin
28     $monitor($time, "   a=%b, b = %b, y= %4b", a,b,y);
29
design.sv
1 // Code your design here
2 module deco2_4g(a, b, y);
3
4   input a, b;
5   output [3:0] y;
6
7   wire an, bn;
8
9   not(an, a);
10  not(bn, b);
11
12  and(y[0], an, bn);
13  and(y[1], a, bn);
14  and(y[2], an, b);
15  and(y[3], a, b);
16 endmodule
17
18


```

Log

```

[2024-03-10 10:21:55 UTC] iverilog '-wall' design.sv testbench.sv && unbuffer vvp a.out
VCD info: dumpfile dump.vcd opened for output.
      0  a=0, b = 0, y= 0001
     10  a=1, b = 0, y= 0010
     20  a=1, b = 1, y= 1000
     30  a=0, b = 1, y= 0100

```

 

以下為 design.sv 欄內的模組程式

```
module deco2_4g(a, b, y);
```

```
    input a, b;
```

```
    output [3:0] y;
```

```
    wire an, bn;
```

```
    not(an, a);
```

```
    not(bn, b);
```

```
    and(y[0], an, bn);
```

```
    and(y[1], a, bn);
```

```
    and(y[2], an, b);
```

```
    and(y[3], a, b);
```

```
endmodule
```

以下為 testbench.sv 欄內的測試程式

```
module testbench;
```

```
    wire [3:0] y;
```

```
    reg a;
```

```
    reg b;
```

```
    deco2_4g UUT( .y(y), .a(a), .b(b));
```

```
    initial begin
```

```
        $dumpfile("dump.vcd");
```

```
        $dumpvars(1);
```

```
        a=1'b0; b=1'b0; //time = 0s
```

```
        #10 a=1'b1; //time = 10s
```

```
        #10 a=1'b1; b=1'b1; //time = 20s
```

```
        #10 a=1'b0; b=1'b1; //time = 30s
```

```
    end
```

```


initial #40 $finish;

initial begin
    $monitor($time, "    a=%b, b = %b, y= %4b", a,b,y);
end

endmodule

```

3. 作業 4-1: 1-bit comparator (1 位元比較器)

 

(a) 電路圖

a	b	eq	gt	lt
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

(b) 真值表

```

module comp1 (a, b, eq, gt, lt);
    input a,b;
    output eq,gt,lt;

    wire an, bn, a0b0, a1b1;

    not(an, a);
    not(bn, b);
    and(a1b1, a, b);
    and(a0b0, a, b);

    or(eq, a0b0, a1b1);
    and(gt, a, bn);
    and(lt, an, b);
endmodule

```

endmodule

(1) 請編寫 testbench 程式、執行結果與圖形貼到作業報告中。